

Travail demandé

- Pour les expressions booléennes $Q_1 = a + a.b$ et $Q_2 = a + \bar{a}.b$ établir le **logigramme** puis le **schéma électrique équivalent** avec des contacts a et b reliés à la phase (L) en entrée et une lampe Q reliée au neutre (N) en sortie. En déduire une **expression plus simple** respectivement pour Q_1 et Q_2 .
 - En extension** (i.e. par une table de vérité) puis **en intention** (i.e. par calcul formel algébrique), **démontrer** les propriétés remarquables d'absorption $a + a.b = a$ et $a + \bar{a}.b = a + b$ (cf. cours p. 2).
- Simplifier** les expressions booléennes suivantes : $Q_1 = (a + b).(a + \bar{b})$ $Q_2 = \bar{a}.b.\bar{c} + \bar{a}.b.c + a.b.\bar{c} + a.b.c$
 - Démontrer** algébriquement les propriétés remarquables suivantes :
 - $\overline{a \oplus b} = \bar{a} \oplus b = a \oplus \bar{b} = a \odot b$
 - $a \oplus b = \bar{a} \oplus \bar{b}$
 - $a . (b \oplus c) = (a . b) \oplus (a . c)$
 - $a \oplus (b . c) \neq (a \oplus b) . (a \oplus c)$
 - $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$

Conclure quant aux **propriétés de l'opérateur \oplus** .

 - $a \uparrow (\bar{b} \uparrow c) = (\bar{a} \uparrow b) \uparrow c$
 - $a \uparrow (b \uparrow c) \neq (a \uparrow b) \uparrow c$
 - $a \uparrow (b . c) \neq (a \uparrow b) . (a \uparrow c)$
 - $a \uparrow (b + c) \neq (a \uparrow b) + (a \uparrow c)$



Conclure quant aux **propriétés de l'opérateur \uparrow** .

- Soit la **fonction logique Q** définie par la table de vérité ci-contre.

 - À partir de ses valeurs **1**, déterminer l'expression de Q comme une **somme de produits** d'atomes (ou de compléments d'atome) a, b, c ; la simplifier autant que possible.
 - À partir des valeurs **0** de son complément, déterminer l'expression de Q comme un **produit de sommes** d'atomes (ou de compléments d'atome) a, b, c ; la simplifier pour retrouver celle obtenue à la question a).
 - De quelle fonction remarquable s'agit-il ? Tracer son **logigramme**.
 - Écrire l'**expression** de Q avec la syntaxe du **langage C**.


a	b	c	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- En employant uniquement des portes **nand**, composer un **logigramme** pour recréer chacune des portes logiques **non, et, ou** ; écrire l'**expression booléenne** de chaque logigramme et la simplifier.
 - Sur le logigramme ci-contre, en partant des entrées a et b , indiquer l'**expression booléenne simplifiée** (avec **et, ou, non**) de chaque branche jusqu'à Q . Quelle est la **porte logique** implémentée par cette fonction ?
 - Sur le schéma du **circuit imprimé double face** ci-dessous (avec un circuit 74HC00, deux boutons-poussoirs a et b , une led Q , et leurs résistances associées), tracer un **câblage** de la fonction définie par le logigramme ci-dessus, en employant une **couleur distincte par face** pour les pistes, sans croisements !

  

 
5. Un **multiplexeur « n vers 1 »** est un circuit qui canalise en sortie sur **1** seule voie (**output Q**) des données binaires en entrée sur **n** voies (**data D₀, D₁... D_{n-1}**) via une fonction de sélection du **numéro de voie**, un entier naturel **C** codé sur **k** bits (**channel C₀, C₁... C_{k-1}**). Ce type de circuit est notamment employé pour réduire le nombre de fils de câblage entre un microcontrôleur et des afficheurs 7 segments ou des matrices de points. On donne ci-dessous le logigramme d'un multiplexeur « 2 vers 1 » (2 voies sélectionnées par un bit C₀).

- Établir la **table de vérité** de **Q** pour toutes les combinaisons des entrées **C₀, D₁, D₀** codées dans cet ordre en binaire pur, i.e. avec **C₀** comme MSB et **D₀** comme LSB.
- Déterminer l'**expression booléenne** de **Q** en fonction de **C₀, D₁** et **D₀**. Montrer algébriquement et vérifier avec la table que **Q = D_k** si **C₀ = k** pour **k = 0** et **1**.
- Sur le même principe, en utilisant des portes multi-entrées, concevoir le **logigramme** d'un **multiplexeur « 4 vers 1 »** (4 bits de donnée **D₀ à D₃**, 2 bits de voie **C₀** et **C₁** codant $2^2 = 4$ numéros de voies 0, 1, 2, 3).



 6. Un **additionneur binaire naturel à n bits** est un composant qui additionne deux **entiers naturels x** et **y** codés en binaire sur **n** bits ; il est intégré dans les unités arithmétiques et logiques des microprocesseurs. Il se compose de **n additionneurs monobits**, dont les entrées-sorties de retenues sont câblées en série :


- le 1^{er} est un circuit à deux entrées **x₀** et **y₀** (bits de rang 0 de **x** et **y**) et deux sortie binaires **S₀** (en anglais **sum**) et **C₁** (retenue pour le calcul de **S₁**, en anglais **carry-out**), tels que, au sens arithmétique, **S₀ = (x₀ + y₀) mod 2¹** et **C₁ = (x₀ + y₀) ÷ 2** (division entière); ce circuit est appelé **demi-additionneur** (en anglais **half adder**, abrégé **HA**) car sans retenue en entrée ;
- les suivants sont des **additionneurs complets** (en anglais **full adder**, abrégé **FA**) à trois entrées **x_k, y_k, C_k** et deux sorties **S_k = (x_k + y_k + C_k) mod 2** et **C_{k+1} = (x_k + y_k + C_k) ÷ 2**.



- Établir la **table de vérité**, le **logigramme** et l'**expression logique** de **S₀** et **C₁** du circuit **HA**.
- Procéder de même pour le circuit **FA**. Montrer que **S_k = C_k ⊕ (x_k ⊕ y_k)** et **C_{k+1} = maj(x_k, y_k, C_k)**.

 7. Un **afficheur 7 segments** – cf. fig. ① – est un composant permettant d'afficher (en général, avec une led) **un chiffre** ou éventuellement quelques lettres ou symboles ; chaque **segment** étant **activé ou non** selon le symbole à afficher (e.g. **A**).

Pour un affichage limité aux chiffres, on emploie un **circuit décodeur** – cf. fig. ② – qui pilote l'activation des segments (ici repérés de **A** à **G** – cf. fig. ③) en fonction du chiffre à afficher, qui est codé sur **4 bits**, ici repérés **a** (LSB) à **d** (MSB). On étudie ici les fonctions logiques d'un tel décodeur.



- Compléter les **lignes 2 à 5** de la table de vérité ci-contre donnant la valeur **0** ou **1** des segments **A** à **G** en fonction des valeurs des bits **a** à **d** du chiffre codé en entrée.

- En déduire l'**expression booléenne** des segments **A** et **E** en fonction de **a, b, c** et **d**. Puis :

- simplifier l'expression de **A** pour minimiser le nombre d'opérateurs employés, sans limite de type d'opérateur ni de nombre d'entrées par opérateur (e.g. on peut utiliser un opérateur **et** à 3 entrées) ; on rappelle que **a ⊕ b = a ⊙ b** ;
- simplifier l'expression de **E** pour n'utiliser que des fonctions **non** et **nor**.

- Représenter les **logigrammes** des expressions simplifiées des segments **A** et **E**.

	chiffres				segments						
	d	c	b	a	G	F	E	D	C	B	A
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
2											
3											
4											
5											
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1

1. I.e. le signe + symbolise ici une addition cyclique sur 1 bit et non pas l'opérateur **ou** ; en termes logiques, on peut remplacer ce + par **⊕**.